

فرض مراقبة عدد 1

الإسم و اللقب : القسم :التاسعة أساسي

النقاط

تمرين عدد 1

I. اربط بسهم بين العبارات المناسبة:

- | | | |
|----|---|--|
| /3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ الهرتز. ▪ في الثانية الواحدة. ▪ جهاز الأمبيرمتر. ▪ بجهاز الفولتمتر. ▪ الثانية. ▪ هو تيار متعيّر. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ نقيس التوتّر الكهربائي ▪ كلّ تيار كهربائي متناوب ▪ التردّد هو عدد التطوّرات المتطابقة ▪ الوحدة العالميّة لقيس الدورة هي ▪ الوحدة العالميّة لقيس تردّد التيار الكهربائي هي ▪ نقيس شدّة التيار الكهربائي باستعمال |
|----|---|--|

II. اتمم تعميم الفراغات بما يناسب من العبارات:

- | | |
|----|--|
| /3 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ينتج عن التوتر الكهربائي المستمر في دارة مغلقة تيارا كهربائيا يسري ▪ يتغيّر التيار الكهربائي في اتجاهه و في شدّته مع الزّمن. ▪ يأخذ التوتّر المتناوب قيما و قيما موجبة بدلالة الزّمن |
|----|--|


III. اجب بصواب أو خطأ:

- | | |
|----|--|
| /5 | <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> • التيار الكهربائي المتناوب يصدر من مولّد توتّر مستمر. • يتطوّر التوتّر المتناوب دائما في شكل منحى جيبي. • كلّ تيار كهربائي متناوب هو تيار متغيّر في شدّته مع الزّمن. • كلّ توتّر كهربائي جيبي هو توتّر متغيّر مع الزّمن. • يوصل الفولتمتر في الدّارة بالتّسلسل. |
|----|--|

تمرين عدد 2


أنجزت مجموعة من التلاميذ الدارة التالية:
1. ماذا يحدث عند غلق الدارة؟ معللاً جوابك.

/2

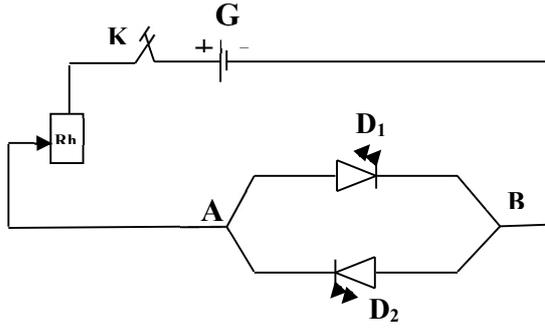


2. استبدل التلميذ الموّلد بموّلد آخر حسب الدارة التالية فكيف تكون إضاءة الصمامين؟

/1

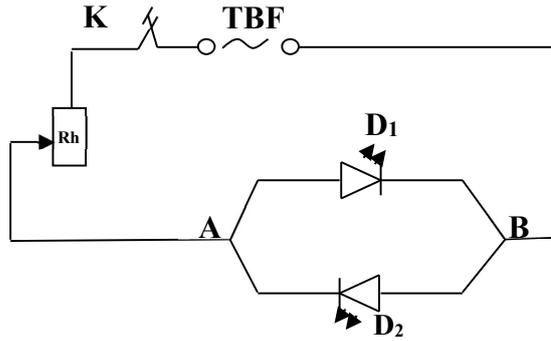

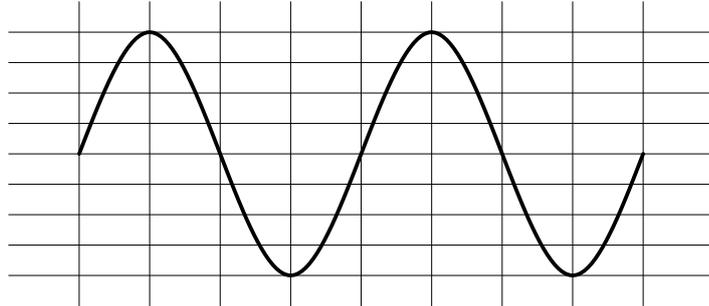3. وصل أحد التلاميذ جهازا بالتوازي مع الموّلد فشاهد التلاميذ رسما بيانيا للتوتّر بين قطبيه:



/1

❖ ماذا يسمّى هذا الجهاز؟

/2

❖ ما نوع هذا التوتّر؟ علّل جوابك.

/2

❖ ما قيمة دورة هذا التوتّر علما أنّ زرّ المسح المستعمل على الجهاز يشير إلى 0.5 s/div .

/2

❖ ما هي قيمة تردّد التيار الكهربائي الناتج عن هذا التوتّر؟