

Lycée Sidi Zekri	<b>Devoir de contrôle n°1</b>	<b>Année scolaire : 2009/2010</b>
		<b>Classes : 4<sup>ème</sup> Sc et M .</b>
	<b>Sciences physiques</b>	Durée : 2 heures

### CHIMIE (7pts)

#### Exercice N°1

La synthèse de méthanol est modélisée par l'équation :



A la température  $\theta_1$  dans une enceinte de volume V, on introduit,  $n_1 = 3,5$  mol d'oxyde de carbone et  $n_2 = 7$  mol de dihydrogène.

A l'équilibre dynamique il se forme  $n_{al} = 0,7$  mol de méthanol.

1) a- Déterminer le taux d'avancement final de la réaction  $\tau_f$ .

b- Le système étant en équilibre, on lui ajoute un catalyseur convenable, préciser son effet sur cet équilibre

2) On diminue la température du système jusqu'à  $\theta_2$  les mesures montrent que la constante d'équilibre K augmente.

a- Préciser l'effet de la diminution de la température sur la synthèse du méthanol.

b- Dédire le caractère énergétique de la réaction de synthèse du méthanol.

3) A la température  $\theta_1$ , le système étant en équilibre, on fait varier sa pression, la quantité de méthanol augmente.

a- Préciser s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la pression.

b- Indiquer, en justifiant, l'effet de cette variation de la pression sur la constante d'équilibre.

#### Exercice N°2

On considère la réaction acide-base dont l'équation est schématisée par :



La constante d'équilibre de cette réaction est :  $K = 1,25 \cdot 10^3$ .

1°) a) Préciser les couples acide-base mis en jeu au cours de cette réaction.

b) Comparer, en le justifiant, les forces des deux acides.

2°) Le  $pK_{a1}$  de l'acide  $HNO_2$  est  $pK_{a1} = 3,3$ . En déduire si l'acide  $HNO_2$  est fort ou faible.

3°) Exprimer la constante d'équilibre K en fonction des constantes d'acidité  $K_{a1}$  et  $K_{a2}$  des deux couples acide-base mis en jeu.

a) Dédire la valeur de  $K_{a2}$ .

b) En se référant aux valeurs de  $K_{a1}$  et  $K_{a2}$ , comparer les forces des deux acides.

c) Montrer que, pour un couple acide-base, plus l'acide est fort plus sa base conjuguée est faible.

d) En déduire une comparaison des forces des deux bases.

**Exercice n°1**

On associe en série un conducteur ohmique de résistance  $R = 200\Omega$ , un ampèremètre, un condensateur de capacité  $C$  et une bobine d'inductance  $L$  et de résistance négligeable. L'ensemble est alimenté par un générateur basse fréquence (GBF) délivrant à ses bornes une tension alternative sinusoïdale  $u(t) = U_m \sin(2\pi Nt)$ , d'amplitude  $U_m$  constante et de fréquence  $N$  réglable (figure1).

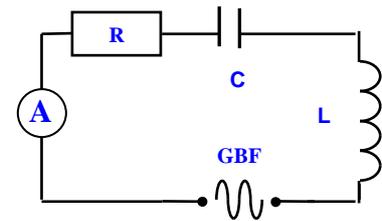


Fig-1

A l'aide d'un oscilloscope bi courbe, convenablement branché, on visualise simultanément les variations, en fonction du temps, des tensions  $u(t)$  aux bornes du générateur sur la voie  $Y_1$  et  $u_L(t)$  aux bornes de la bobine sur la voie  $Y_2$

- 1° Reproduire la figure-1 et indiquer les connexions effectuées à l'oscilloscope.
- 2° Pour une valeur  $N_1$ , de la fréquence  $N$  de la tension délivrée par le GBF, on obtient les oscillogrammes de la figure 2, avec les réglages suivants :
  - La sensibilité verticale est la même pour les deux voies :  $2V.div^{-1}$  ;
  - Le balayage horizontal est :  $1ms.div^{-1}$ .


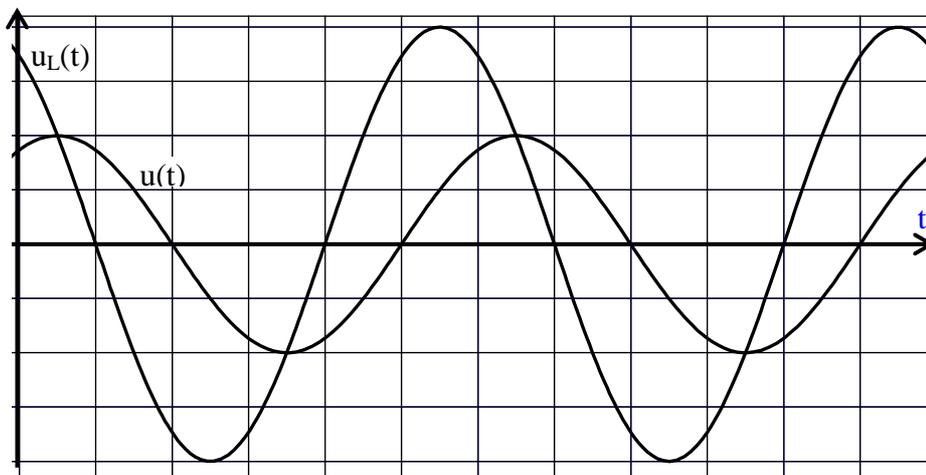


Fig-2

- a- Préciser la nature des oscillations.
- b- Comparer la période de  $u_L(t)$  à celle de  $u(t)$ . Interpréter.
- 3° Déterminer graphiquement :
  - a- la fréquence  $N_1$  de la tension  $u(t)$  ;
  - b- les tensions maximales  $U_m$  de  $u(t)$  et  $U_{Lm}$  de  $u_L(t)$  ;
  - c- le déphasage  $\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{u_L}$ .
- 4° a- Montrer que l'intensité  $i(t)$  a pour phase initiale  $\varphi_i = -\frac{\pi}{6}$  rad .
  - b- Préciser, en justifiant la réponse, la nature du circuit : inductif, capacitif ou résistif.
  - c- Compléter la construction de Fresnel relative à l'état du circuit sur la page annexe. (Echelle :  $1\text{ cm} \rightarrow 1V$ ).
  - d- Dédurre que la valeur de :
    - \* l'intensité maximale  $I_m \approx 17,3\text{ mA}$ .
    - \* l'inductance  $L \approx 0,44\text{ H}$ .
    - \* la capacité  $C = 2,785\text{ }\mu\text{F}$ .
- 5° A partir de la fréquence  $N_1$ , on fait varier la fréquence  $N$  de la tension  $u(t)$ . Pour une valeur  $N_2$  de  $N$ , la valeur indiquée par l'ampèremètre qu'on note  $I_0$  devient maximale.
  - a- Préciser le phénomène qui se produit dans le circuit.
  - b- Sans calculer la valeur de  $N_2$ , dite, en justifiant, si la variation de la fréquence  $N$  est une augmentation ou une diminution.
  - c- Déterminer la valeur de la fréquence  $N_2$ .
  - d- Calculer la valeur de l'intensité efficace  $I_0$  du courant qui circule dans le circuit.
  - e- Calculer le coefficient de surtension  $Q$  du circuit et conclure.
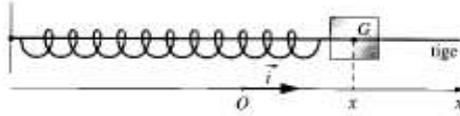
## Exercice N°2

Un solide de masse  $m = 292 \text{ g}$  et de centre d'inertie  $G$  peut glisser sans frottement le long d'une tige horizontale. Il est attaché à un ressort horizontal de constante de raideur  $K = 8 \text{ N.m}^{-1}$ . L'élongation du solide à l'instant  $t$  est repérée sur un axe  $(ox)$  parallèle à la tige ( voir figure ci-dessous).



L'origine  $o$  de cet axe correspond à la position d'équilibre du centre d'inertie lorsque le système est au repos.

A l'instant de date  $t = 0 \text{ s}$ , le centre d'inertie du solide est lancé à partir de la position d'abscisse  $x_0$  avec une vitesse  $\vec{v}_0 = v_0 \vec{i}$ .

1°) a- Etablir l'équation différentielle en  $x$  du mouvement du centre d'inertie  $G$ .

b- La solution de l'équation différentielle est de la forme  $x = X_m \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi_x\right)$ . Déduire la nature

des oscillations et préciser la signification physique de  $T_0$ .

2°) a- Donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du système {solide, ressort} à un instant de date  $t$  quelconque en fonction de  $x$  et de  $v$  :  $v$  étant la vitesse de  $S$  à l'instant  $t$ .

b- Montrer que le système est conservatif.


c- Calculer la valeur de l'énergie mécanique à l'instant de date  $t = 0 \text{ s}$ .

**On donne** :  $x_0 = \sqrt{2} \cdot 10^{-2} \text{ m}$  et  $v_0 = 7,4 \cdot 10^{-2} \text{ m.s}^{-1}$ .

d- Déduire que l'amplitude des oscillations est  $X_m = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ .

e- Déterminer la valeur maximale  $V_m$  de la vitesse.

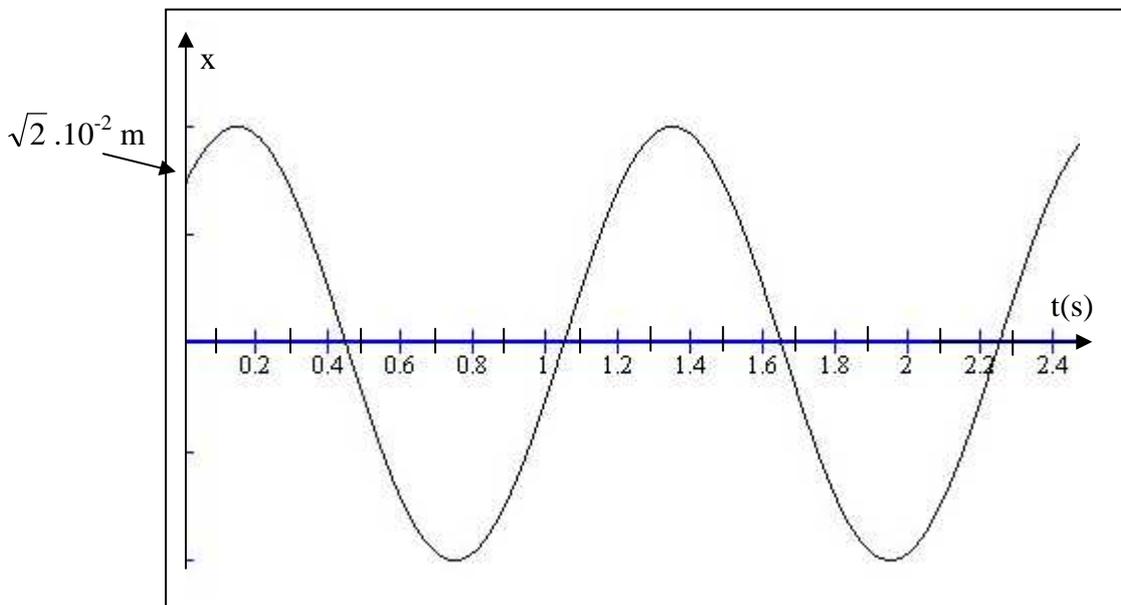3°) L'enregistrement de l'élongation en fonction du temps a permis de construire le graphe ci-dessous.




a- Déterminer la phase initiale  $\varphi_x$  de  $x(t)$ .

b- Déterminer l'expression de  $x(t)$ .

Construction à compléter et à rendre avec la copie.

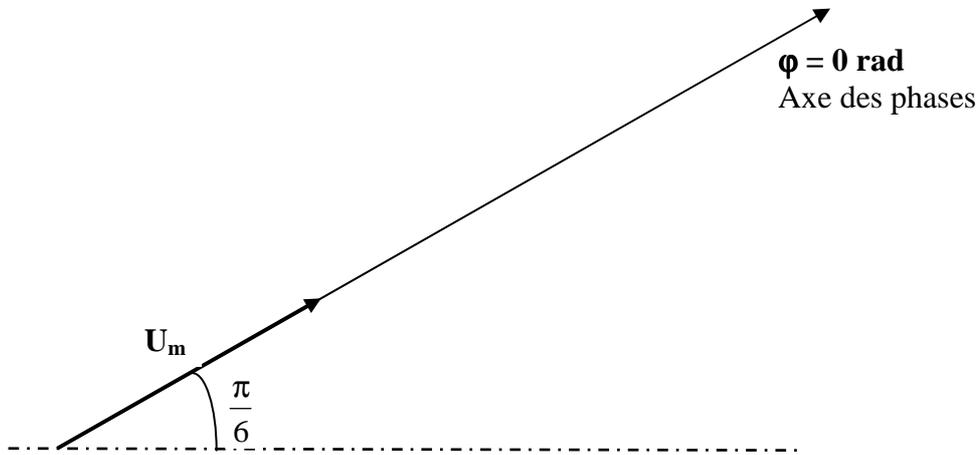
Nom et Prénom : ..... 4<sup>e</sup> .....



Construction à compléter et à rendre avec la copie.



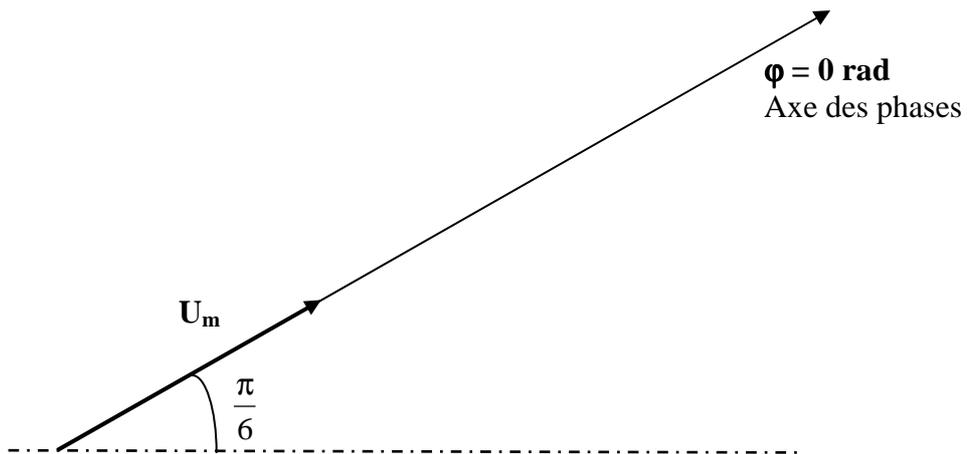Nom et Prénom : ..... 4<sup>e</sup> .....



**Corrigé du devoir de contrôle N° 2**  
**Année scolaire 09- 10**

**Chimie**

**Exercice N°1**(3,5 point)

1°) a- Déterminons l'avancement final  $x_{f1}$  de la réaction

- Etablissons le tableau d'évolution final du système



Etat du système	Avancement	Quantité de matière en (mol)		
initial	0	3,5	7	0
Final	$x_f$	$3,5 - x_f$	$7 - 2x_f$	$x_f$

- Déterminons l'avancement maximal de la réaction.

A la fin de la réaction tous les réactifs disparaissent. Ils sont introduits dans les proportions stoechiométriques.

Si la réaction était totale  $n_f(Co) = 0 \text{ mol} = 3,5 - x_m$  d'où  $x_m = 3,5 \text{ mol}$ .

- Déterminons le taux d'avancement final  $\tau_{f1}$  de la réaction.

D'après le tableau  $x_f = 0,7 \text{ mol}$

$$D'où \tau_{f1} = \frac{x_{f1}}{x_m} = \frac{0,7}{3,5} = 0,2 \text{ (0,5pt)}$$

b- L'addition d'un catalyseur n'a pas d'effet sur le déplacement d'équilibre, car il n'est pas l'un des facteurs d'équilibres. **(0,5pt)**

2°) a- Précisons l'effet de la diminution de la température sur la synthèse du méthanol.

Suite à la variation de la température la constante d'équilibre  $K$  a augmenté alors l'équilibre est déplacé dans le sens direct d'où la synthèse du méthanol est favorisée. **(0,5pt)**

b- Déduisons le caractère énergétique de la réaction de synthèse du méthanol.

L'abaissement de la température a favorisé la réaction dans le sens direct. D'après la loi de modération, un abaissement de la température favorise le sens exothermique alors le sens direct (la synthèse du méthanol) est exothermique. **(0,75pt)**

3°) a- Précisons s'il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution de la pression lorsque la quantité de méthanol augmente.

La synthèse du méthanol fait diminuer le nombre de moles total de gaz. D'après la loi de modération, une augmentation de la pression à température constante, déplace l'équilibre dans le sens qui fait diminuer le nombre de moles total de gaz. D'où on a augmenté la pression. **(0,75pt)**

b- Indiquons en justifiant, l'effet de cette variation de la pression sur la constante d'équilibre.

**(0,5pt)**

Une augmentation de la pression n'a pas d'effet sur la valeur de  $K$  car elle ne dépend que de la température. **(0,5pt)**

**Exercice N°2**(3,5 point)

1°) a) Précisons les couples acide-base mis en jeu au cours de cette réaction.

Les couples sont  $HNO_2/HNO^-$  et  $H_2CO_3/HCO_3^-$ . **(0,5pt)**

b) Comparons, en le justifiant, les forces des deux acides.

La constante d'équilibre  $K > 1$  alors l'acide  $HNO_2$  est plus fort que  $H_2CO_3$ . **(0,5pt)**

2°) Le  $pK_{a1}$  de l'acide  $HNO_2$  est  $pK_{a1} = 3,3$ . Dédouons si l'acide  $HNO_2$  est fort ou faible.  $pK_{a1} \in [-1,74, 15,74]$  alors  $HNO_2$  est un acide faible. **(0,5pt)**

3°) a- Dédouire la valeur de  $K_{a2}$ .

$$K = \frac{[NO_2^-][HCO_3^-]}{[HNO_2][H_2CO_3]} \quad \text{On peut constater que } K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} \Leftrightarrow K_{a2} = \frac{K_{a1}}{K} = \frac{10^{-pK_a}}{K}$$

AN :  $K_{a2} = 4.10^{-7}$ . **(0,5pt)**

b- En se référant aux valeurs de  $K_{a1}$  et  $K_{a2}$ , comparons les forces des deux acides.

On  $K_{a1} > K_{a2}$  alors l'acide (1) est plus fort que l'acide (2). **(0,5pt)**

c- Montrons que, pour un couple acide-base, plus l'acide est fort plus sa base conjuguée est faible. **(0,5pt)**

On a pour un même couple  $K_a \cdot K_b = K_e$  alors plus la valeur de  $K_a$  est importante c'est-à-dire l'acide est fort alors plus la valeur de  $K_b$  est faible d'où sa base conjuguée est faible.

d- En déduire une comparaison des forces des deux bases.

D'après ce qui précède, l'acide  $HNO_2$  est plus fort que l'acide  $H_2CO_3$  alors la base  $HNO_2^-$  est plus faible que  $HCO_3^-$ . **(0,5pt)**

## Physique

### Exercice N°1 (8,5 point)

1°) Les connexions effectuées à l'oscilloscope pour visualiser des tensions  $u(t)$  aux bornes du générateur sur la voie  $Y_1$  et  $u_L(t)$  aux bornes de la bobine sur la voie  $Y_2$ .

**(0,5pt)**

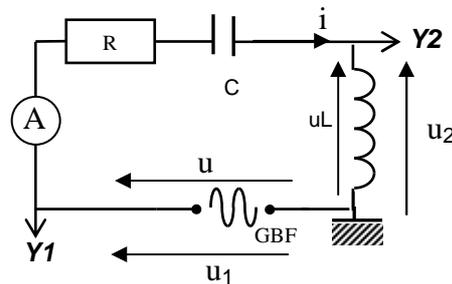


Fig-1

2°) a- Précisons la nature des oscillations.

Le générateur fournit périodiquement de l'énergie à l'oscillateur alors les oscillations sont dites forcées. **(0,25pt)**

b- Comparer la période de  $u_L(t)$  à celle de  $u(t)$ .

Les tensions  $u(t)$  et  $u_L(t)$  ont les mêmes périodes. Le générateur (excitateur) impose sa période à l'oscillateur. **(0,5pt)**

3°) a- Déterminons la fréquence  $N_1$  de la tension  $u(t)$ .

$T = 6 \text{ ms}$  et  $N = 166,7 \text{ Hz}$ . **(0,5pt)**

b- Déterminons les tensions maximales  $U_m$  de  $u(t)$  et  $U_{Lm}$  de  $u_L(t)$ .

$U_m = N \cdot S_v = 4 \text{ V}$   $U_{Lm} = 8 \text{ V}$  **(0,5pt)**

c- Déterminons le déphasage  $\Delta\phi = \phi_u - \phi_{u_L}$ .

$$|\Delta\phi| = \omega \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ rad} \quad \text{la tension } u(t) \text{ est en avance de phase par rapport à } u_L(t).$$

Alors  $\Delta\phi = \phi_u - \phi_{u_L} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ . **(0,5pt)**



4°) a- Montrons que l'intensité  $i(t)$  a pour phase initiale  $\varphi_i = -\frac{\pi}{6}$  rad .

$$\Delta\varphi = \varphi_u - \varphi_{u_L} = -\frac{\pi}{3} \text{ rad or } \varphi_u = 0 \text{ rad alors } \varphi_{u_L} = \frac{\pi}{3} \text{ rad or } \varphi_{u_L} = \varphi_i + \frac{\pi}{2}$$

d'où  $\varphi_i = -\frac{\pi}{6}$  rad . **(0,5pt)**

b- Préciser, en justifiant la réponse, la nature du circuit.

$\varphi_u - \varphi_{u_i} = \frac{\pi}{6} > 0$  alors le circuit est inductif. **(0,5pt)**

c- Complétons la construction de Fresnel..

$U_{Lm} = 8$  V est représenté par un vecteur  $\|\vec{v}_2\|$  (8 cm). **(0,25pt)**

d- Déduisons que la valeur de :

▪ L'intensité maximale  $I_m$

$RI_m$  est représenté par un vecteur  $\|\vec{v}_1\|$  (3,4 cm).

$RI_m \approx 3,4V \Leftrightarrow I_m = \frac{3,4}{R}$  AN :  $I_m \approx 17$  mA **(0,75pt)**

▪ La valeur de l'inductance L

$U_{Lm} = 8$  V est représenté par un vecteur  $\|\vec{v}_2\|$  (8 cm)

$L\omega I_m = 8$  V  $\Leftrightarrow L = \frac{8}{2\pi \cdot 166,7 \cdot 17 \cdot 10^{-3}}$  AN :  $L \approx 0,44$  H

**(0,75pt)**

▪  $U_{cm} = \frac{I_m}{C\omega}$  est représenté par un vecteur  $\|\vec{v}_3\|$  (6 cm)

$\Leftrightarrow C = \frac{I_m}{U_m \cdot 2\pi N}$  AN :  $C \approx \frac{17 \cdot 10^{-3}}{62 \cdot \pi \cdot 166,7} \approx 2,78 \cdot 10^{-6}$  F **(0,75pt)**

5°) a- Précisons le phénomène qui se produit dans le circuit.

L'intensité efficace prend une valeur maximale : c'est la résonance d'intensité. Elle est obtenue pour  $N_2 = N_0$  **(0,5pt)**

b- Sans calculer la valeur de  $N_2$ , précisons, en justifiant, si la variation de la fréquence N est une augmentation ou une diminution.

Le circuit étant inductif,  $N_1 > N_0$  alors pour atteindre  $N_0$ , il faut diminuer la valeur de N de la valeur de  $N_1$  à  $N_2 = N_0$ . **(0,5pt)**


c- Déterminons la valeur de la fréquence  $N_2$ .

$N_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$  AN :  $N_2 = 143,7$  Hz **(0,5pt)**

d- Calculons la valeur de l'intensité efficace  $I_0$  du courant qui circule dans le circuit.

$I_0 = \frac{U_m}{\sqrt{2R}}$  AN :  $I_0 = 14,14 \cdot 10^{-3}$  A **(0,5pt)**

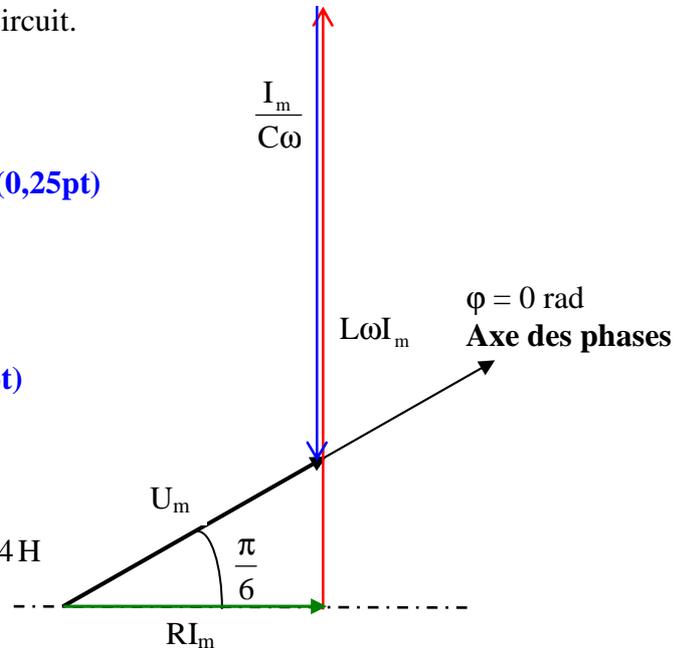e-  $Q = \frac{1}{RC2\pi N}$  AN :  $Q = 1,98$  **(0,5pt)**



**Exercice N°2**(4,5 point)

1°) a- Etablir l'équation différentielle en x du mouvement du centre d'inertie G.

- Système {S}
- Bilan des forces
- $\vec{P}$ ,  $\vec{R}$ ,  $\vec{T}$  : Forces extérieures
- On applique la R.F.D au système.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m \cdot \vec{a}$$

Après projection sur  $(O, \vec{i})$  donne  $T = m \cdot a$

$$\Leftrightarrow -k \cdot x = m \cdot a = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} \Leftrightarrow m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + k \cdot x = 0 \text{ ou } \frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 \cdot x = 0; \omega_0^2 = \frac{K}{m} \text{ (0,5pt)}$$

b- Déduisons la nature des oscillations et préciser la signification physique de  $T_0$ .

Le solide est abandonné à lui-même et il est soumis à une force de frottement alors il s'agit des oscillations libres non amorties de période propre  $T_0$ . (0,5pt)

2°) a- Donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du système {solide, ressort}.

$$E = E_c + E_{pe} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 + \frac{1}{2} \cdot m \cdot x^2 \text{ (0,25pt)}$$

b- Montrons que le système est conservatif.

$$\frac{dE}{dt} = m v \frac{dv}{dt} + kx \frac{dx}{dt} = \frac{dx}{dt} (m \frac{d^2x}{dt^2} + kx) \text{ or } (m \frac{d^2x}{dt^2} + kx) = 0 \text{ d'après l'équation différentielle}$$

donc  $\frac{dE}{dt} = 0$  d'où l'énergie est constante au cours du temps

(0,5pt)

c- Calculons la valeur de l'énergie mécanique à l'instant de date  $t = 0$  s.

$$E = E_{c0} + E_{pe0} = \frac{1}{2} m \cdot v_0^2 + \frac{1}{2} \cdot K \cdot x_0^2 \text{ AN : } E = 16 \cdot 10^{-4} \text{ J (0,5pt)}$$

d- Déduisons que l'amplitude des oscillations est  $X_m = 2 \cdot 10^{-2}$  m.

Lorsque l'énergie est purement potentielle élastique

$$E = E_{pe \text{ max}} = \frac{1}{2} \cdot K X_m^2 \text{ d'où } X_m = \sqrt{\frac{2E}{K}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m (0,5pt)}$$

e- Déterminons la valeur maximale  $V_m$  de la vitesse.

Au passage par la position d'équilibre l'énergie du système est purement cinétique.

$$E = E_{c \text{ max}} = \frac{1}{2} \cdot m V_m^2 \text{ d'où } V_m = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 0,1 \text{ ms}^{-1} \text{ (0,75pt)}$$

3°) a- Déterminons la phase initiale  $\varphi_x$  de  $x(t)$ .

$$A t = 0 \text{ s } x(0) = 2 \cdot 10^{-2} \sin(\varphi_x) = \sqrt{2} \cdot 10^{-2} \Leftrightarrow \sin(\varphi_x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi_x = \frac{\pi}{4} \text{ rad} \\ \varphi_x = \frac{3\pi}{4} \text{ rad} \end{cases}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = \omega X_m \cos(\varphi_x) > 0 \text{ d'où } \varphi_x = \frac{\pi}{4} \text{ rad (0,5pt)}$$

b- Déterminons l'expression de  $x(t)$ .

$$x(t) = 2 \cdot 10^{-2} \sin(5,23t + \frac{\pi}{4}) \text{ (0,5pt)}$$

