# Lycée Med Ali de sfax Année scolaire 2009/2010 DEVOIR DE CONTROLE N°3


Discipline:Electricité 4<sup>ième</sup> T 2

Nom:	Prénom :	.Classe :	<i>™</i> :
------	----------	-----------	------------

Présentation : Station de pompage servant à l'irrigation agricole.

Deux pompes l'une commandée par un moteur asynchrone triphasé à vitesse constante et l'autre commandé par un moteur asynchrone triphasé à vitesse variable.

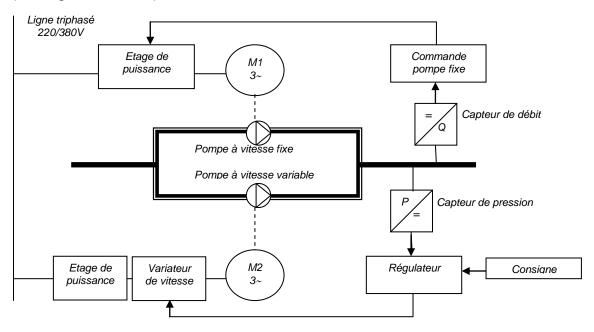Ces deux pompes assurent un débit et une pression préalablement réglés de la vanne de sortie. (Voir figure suivante)



*I : Etude du moteur d'entrainement de la pompe* la plaque signalétique du moteur asynchrone entraînant la pompe est donnée ci-contre:


La résistance d'un enroulement du stator est  $R = 0.225\Omega$ .

$\cos \varphi = 0.9$	V	220	Α	37
2850tr/min	V	380	Α	19,5
Hz 50	ph 3			
8,95KW	Р			

- 1) Le moteur est alimenté par un réseau triphasé 380V, 50 Hz, préciser le couplage des enroulements du stator sur le réseau et justifier votre réponse.
  - .....
- 2) **Fonctionnement à vide** : Le moteur tourne à sa vitesse de synchronisme, la mesure de la puissance par la méthode de deux wattmètres donne les résultats suivants :


 $P_1$  = 1847W ,  $P_2$  = -980W . Le moteur absorbe un courant  $I_0$  = 7,7A.

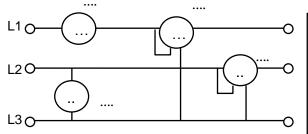2-1: Sur la figure suivante représenter le couplage des enroulements du stator et le schéma de montage en indiquant les symboles des appareils de mesures utilisés et les grandeurs mesurées.



0 0 0 V X O W Y O O


2-2 : Evaluer pour le fonc	tionnement à v									
			•	glissen	•					
2.2. Coloular las nortes a	anatantaa (na			•	•		•	•	⁼	
2-3 : Calculer les pertes d	onstantes (per	nes n	necai	niques	+ per	ies da	ns ie i	er).		
2-4 : Calculer le facteur d	e puissance à	vide.								
3) Fonctionnement	en charge nor	 minal		mote	ur fond	tionne	on ch	arge n	ominale	
calculer:	sii charge noi	IIIIIai	<b>.</b> Le	inote	ui ioni	JUOITIE	en ci	iaiye ii	iominale	<del>,</del>
3-1 : le glissement,										
	,									
3-2 : La puissance absor	bée.									
0.0 1										
3-3 : les pertes joules dar	is le stator,									
3-4 : les pertes joules dar	ns le rotor,									
3-5 : le moment du couple	e utile,									
3-6 : le rendement,										
4) Eude du moteur d	ouplé à la po	mpe.								
4-1: La partie utile de la						•	,			ne
droite entre le fonction Sur la courbe ci-des					ement	t en ch	arge r	nomina	le.	
4-2 : Les résultats d'un e					éristia	ue Tr(	n) de l	a pomi	oe sont	donnés
dans le tableau ci-de	•					,	,			
celle du moteur.		ll	Ī				Ī			
	n( tr/min)	200	400	1100	2000	2400	2700	3000		
	Tr(N.m)	4,5	1	12	22	27	32	37		
40 5 1/11 1/1/	<u> </u>	<u>                                     </u>	<u>                                     </u>				I <u> </u>			
4-3: En déduire la fréqu			_	-			_			

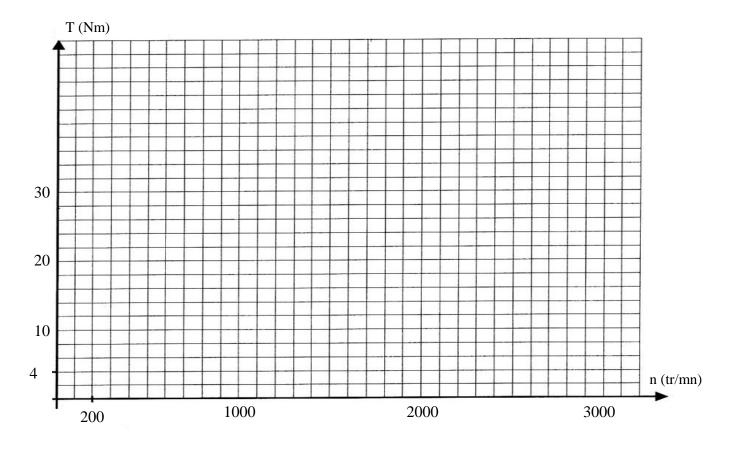

## 5) Etude d'un schéma structurel de commande d'un moteur asynchrone :

On donne ci-dessous deux schémas de commande d'un moteur asynchrone triphasé, on demande de :

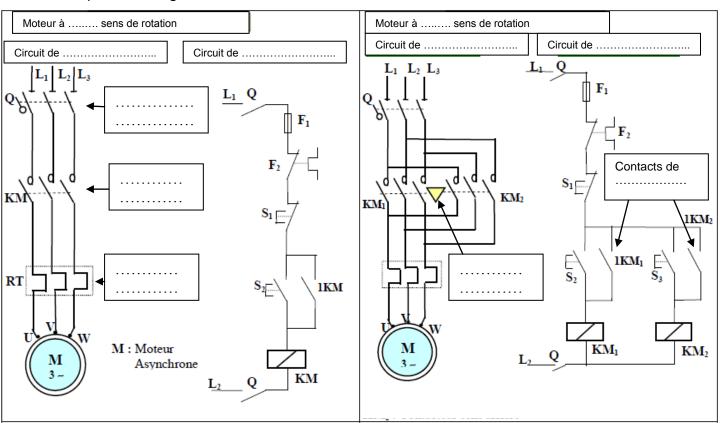5-1 : Compléter les légendes sur les deux schémas.




#### 5-2 : Compléter le tableau suivant en précisant le rôle de chaque appareil.

Appareil repéré	Rôle
Q	
KM	
KM1,KM2	
RT	
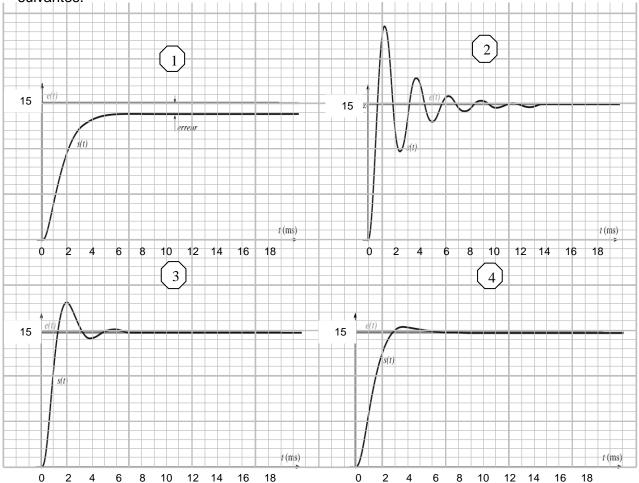
#### II) Etude temporelle de la régulation de pression :

On désire maintenir constante et égale à 15 bar la pression à la sortie de l'eau d'irrigation, on réalise des essais sur la réponse temporelle du système, on obtient les quatre courbes suivantes.



### 1) Pour chaque cas déterminer graphiquement, l'erreur statique et le temps de réponse,

Courbe	1	2	3	4
Erreur statique ε%				
Temps de réponse tr (ms)				

				1
2)	Interpréter les résultats	sobtenus		